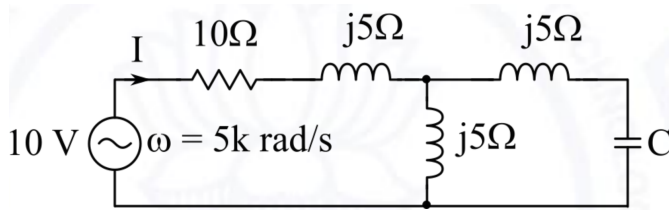


GATE - 21 EE (14)

EE23BTECH11051-Rajnil Malviya

Question :-

In the given circuit, the value of capacitor C that makes current $I=0$ in μF is



For $Z = \infty$;

$$2 + \frac{1}{s^2 LC} = 0 \quad (3)$$

$$\Rightarrow C = \frac{-1}{2s^2 L} \quad (4)$$

Referring from table ;

$$C = \frac{-1}{2(j\omega)^2 L} \quad (5)$$

$$= \frac{-1}{2(\omega L) \omega (j)^2} \quad (6)$$

$$= \frac{1}{2(\omega L) \omega} \quad (7)$$


$$\Rightarrow C = 20\mu F \quad (8)$$

Solution:-

Symbol	Value	Description
s	$j\omega$	complex frequency variable
j	$\sqrt{-1}$	imaginary unit
C	?	capacitance
X_L	$\omega L = 5\Omega$	inductive reactance
Z	∞	impedance of circuit

TABLE I

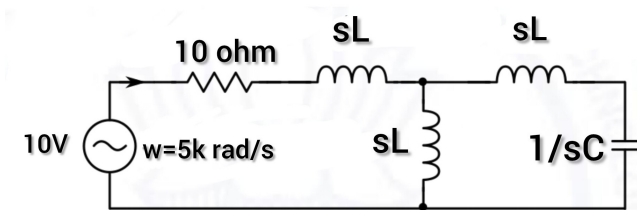Using Laplace transform , modified figure is



For $I = 0$, impedance (Z) = ∞

$$Z = 10 + sL + \left(\frac{(sL + \frac{1}{sC}) \times sL}{sL + \frac{1}{sC} + sL} \right) \quad (1)$$

$$= 10 + sL + \frac{sL + \frac{1}{sC}}{1 + \frac{1}{s^2 LC} + 1} \quad (2)$$